

un ADC flash 3 bit

J'invite le lecteur à consulter le site pour des informations complémentaires.

Page d'accueil du site Internet :

[page d'accueil](#)

d'autres pdf, sur différents sujets :

[liste des PDF](#)

Parmi les différents procédés pour réaliser la conversion Analogique / Numérique, il existe la structure « flash », ou « parallèle » ou « directe ». Le principe de cette conversion est simple, d'où un schéma –de principe- avec peu de composants, ce qui permet des simulations avec Pspice d'évaluation. On montre ici le fonctionnement d'un ADC 3 bits.


1) L'ADC (ou CAN) flash

1.a) Schéma de principe

La tension à convertir est comparée à N seuils de tension, à l'aide de N comparateurs tout ou rien. La sortie de ces N comparateurs donne une information binaire, appelée code thermomètre, liée à la tension d'entrée (si la tension monte, l'indication monte).

Un codeur transforme le code thermomètre en code binaire naturel.

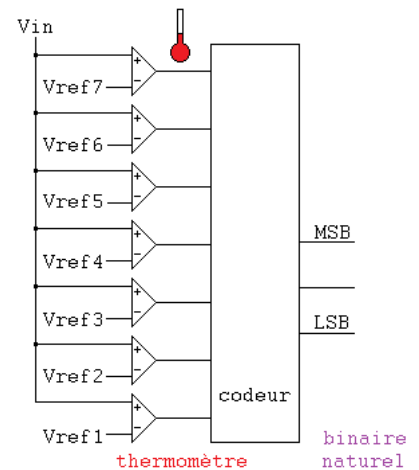Pour un ADC n bits, il faut $N = 2^n - 1$ comparateurs : ici, $N = 7$ comparateurs, pour un ADC 3 bits.



Le convertisseur ADC flash 3 bits

Il est facile de comprendre que des hautes résolutions sont difficiles à obtenir : 8 bits nécessitent 255 comparateurs, et 255 références de tension distinctes.

1.b) Structure


Ici, par simplicité, les N tensions de référence sont fabriquées à partir d'un pont diviseur de tension alimenté par une tension de référence unique, externe.

Nous allons travailler avec des comparateurs identiques, parfaits (pas de courant entrant, pas de tension de mode commun...).

Il a été choisi un codeur formé de 2 parties : un passage du code thermomètre au code de Gray, puis un passage du code de Gray au code binaire naturel.

Les 7 seuils de tension sont positifs, par conséquent, Vin est positif également.

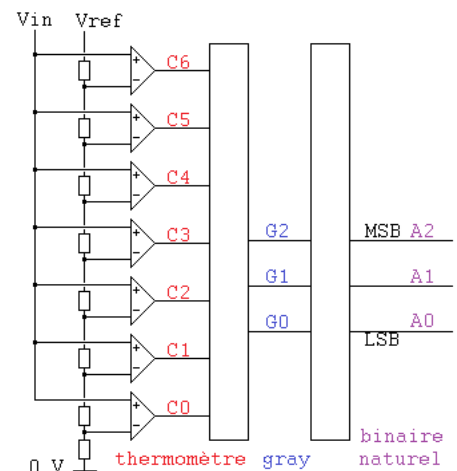On choisit une alimentation unique de 5 V pour toute l'électronique.




Le convertisseur ADC flash 3 bits

 1.c) Comment faire un comparateur

Idealement, un comparateur tout ou rien doit disposer d'une amplification en tension infinie, et sa sortie ne peut prendre que 2 valeurs possibles : état haut et état bas.

La façon choisie ici est de faire appel à un **modèle** de comparateur, grâce à une source de tension commandée par une tension, avec un écrêtage de la tension de sortie. Sous Pspice, ceci peut être obtenu très simplement par la source E, affectée d'une fonction tabulée. Le coefficient d'amplification k a été choisi arbitrairement à 500. Pour être compatible avec la logique qui lui est connectée, l'état bas est 0 V, l'état haut 5 V.



Modèle de comparateur tout ou rien

Remarquons que le défaut de ce modèle est le risque d'avoir une tension en sortie à une valeur intermédiaire entre 0 V et 5 V : cela arrive si v est proche de 0, c'est à dire e+ proche de e-.

1.d) Le transcodeur thermomètre / Gray / binaire naturel

Observons la table de vérité :

Vin	code thermomètre							code de Gray			binaire		
	C6	C5	C4	C3	C2	C1	C0	G2	G1	G0	A2	A1	A0
Vin < Vref1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vref1 < Vin < Vref2	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1
Vref2 < Vin < Vref3	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	0
Vref3 < Vin < Vref4	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	0	1	1
Vref4 < Vin < Vref5	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0
Vref5 < Vin < Vref6	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
Vref6 < Vin < Vref7	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0
Vref7 < Vin	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1

L'annexe 1 donne les tableaux de Karnaugh qui permettent de déduire les équations :

$$G2 = C3 \qquad G1 = C1 \overline{C5} \qquad G0 = C0 \overline{C2} + C4 \overline{C6}$$

$$A2 = G2$$

$$A1 = G2 \text{ XOR } G1$$

$$A0 = G2 \text{ XOR } G1 \text{ XOR } G0 = A1 \text{ XOR } G0$$

Le schéma résultant est donné ci-contre :

 


schéma du transcodeur

1.e) Caractéristique de transfert statique théorique


La table de vérité peut également se présenter par la courbe valeur binaire = f (tension d'entrée).

Le quantum est Vref/8, soit, pour Vref = 5 V, q = 0,625 V.

Si Vin > 7/8 Vref, la valeur binaire reste bloquée à 111, et si

Vin < Vref/8, la valeur binaire reste bloquée à 000.

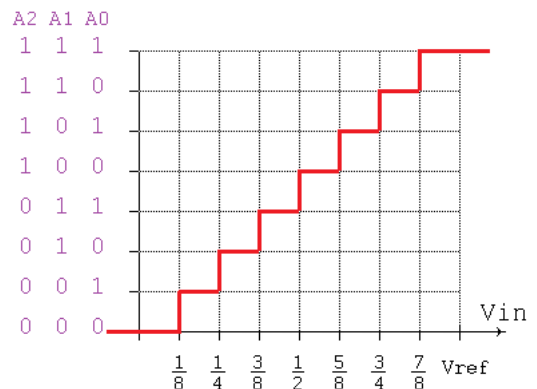La pleine échelle (full scale) est Vref - 1 q = 7/8 Vref.



caractéristique de transfert

2) Simulation de l'ADC flash (netlist en annexe 2) fichier ADC_3b.cir

2.a) Choix du signal d'entrée

On choisit une référence à 5 V. Avec 8 résistances identiques (10 kΩ, arbitrairement) pour le pont diviseur de tension, les 7 seuils seront : 0,625 V ; 1,25 V ; 1,875 V ; 2,5 V ; 3,125 V ; 3,75 V ; 4,375 V.

Une façon simple de tester le convertisseur, est de placer une tension d'entrée qui couvre toute la dynamique. Une loi en rampe est adaptée pour suivre aisément les 3 bits de sortie qui suivent le code binaire naturel. Cela justifie un signal de dynamique 0 V à 5 V.

2.b) Choix de la technologie pour la logique du décodeur


Il a été choisi la famille 74AC, disponible dans les bibliothèques de Pspice. C'est une ancienne technologie CMOS, conçue pour être alimentée de 2 V à 6 V. On exploite ainsi les 74AC04 (inverseur), 74AC08 (ET à 2 entrées), 74AC32 (OU à 2 entrées), 74AC86 (OU exclusif à 2 entrées). Remarquons que l'électronique interne (à base de transistors MOS) n'est pas simulée : c'est un modèle fonctionnel qui est exploité par Pspice. En consultant la bibliothèque 74AC.lib, ainsi que dig_io.lib, on peut lire que les portes sont définies par des sous-circuits, dans lesquels on dispose :

- de la fonction logique à proprement parler,
- des paramètres statiques (niveau 0 = potentiel de DGND = 0 V, niveau 1 = potentiel de DPWR = 5 V)
- de l'interface avec un éventuel environnement analogique (AtoD et DtoA, entre autres)
- des paramètres dynamiques (par exemple les délais d'un inverseur : $t_{pLH} = 4$ ns et $t_{pHL} = 3,5$ ns)

Cela offre un degré de réalisme (cohérence avec les circuits vrais) suffisant pour nos simulations de notre convertisseur, qui, rappelons-le, est analysé globalement sur le plan comportemental.

 2.c) Vérification du fonctionnement

En plus de la visualisation des sorties des décodeurs, on peut visualiser la valeur analogique correspondant au code binaire A2, A1, A0. Pour ce faire, on ajoute un convertisseur Numérique / Analogique parfait. Ce convertisseur additif est tout simplement une source de tension commandée par 3 tensions :



Une source E réalise un convertisseur N / A parfait

On exploite que les niveaux haut et bas des sorties de la 74AC sont 5 V et 0 V pour reconstruire, à partir d'un sommateur pondéré, la tension analogique. On affecte en A2 le coefficient 0,5, en A1 le coefficient 0,25 et en A0 le coefficient 0,125 : on dispose ainsi d'une tension en A allant de 0 V à 4,375 V.


L'affichage des signaux logiques montre des booléens. Mais il est plus pratique de visualiser des signaux dans un « plot » analogique. Pour ce faire on doit connecter sur les sorties logiques un environnement analogique. Cela justifie les résistances de charge de 100 kΩ (valeur arbitraire) afin d'accéder à des niveaux 0 V 5 V et non des valeurs binaires 0 et 1.

2.d) Essai en statique

Par une directive .DC, on balaie toute la tension de façon continument variable, en statique.

Grâce à l'artifice du CNA parfait qui a été ajouté, on peut lire, sous forme tension = $A2 \times 0,5 + A1 \times 0,25 + A0 \times 0,125$ l'information binaire de sortie A2, A1, A0.

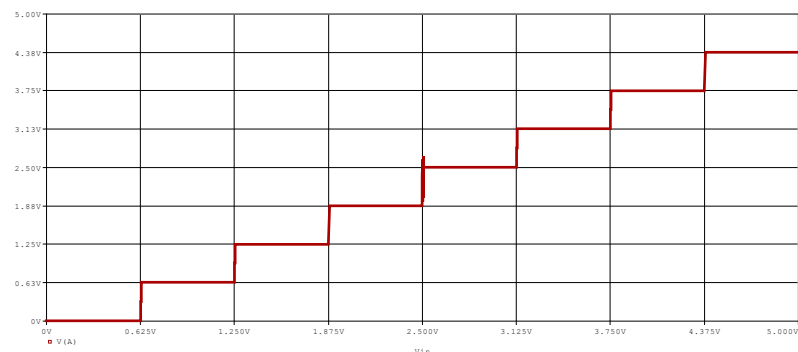On retrouve la caractéristique de transfert statique.




$[A2, A1, A0]$, converti en analogique = $f(Vin)$

On peut néanmoins remarquer un petit défaut lors de la transition 011 → 100, lié à la combinaison de A2 qui présente un potentiel qui augmente alors que A1, A0 diminuent.

 2.e) Essai en dynamique


Le signal d'entrée est triangulaire d'amplitude 5 V, de fréquence 500 kHz. On simule sur 2,4 μ s. On visualise tout d'abord le fonctionnement des 7 comparateurs :



Signal d'entrée V_{in} , et la sortie des 7 comparateurs (0V ; 5 V).
(pour une meilleur lisibilité, 6 sorties sont présentées décalées verticalement)

On reconnaît très nettement le code thermomètre : pour $V_{in} = 0$ V, toutes les sorties sont à 0. Puis quand V_{in} augmente, les sorties passent à 1 progressivement (niveau 5 V). Les changements d'état se font aux seuils prédéterminés (0,625 V, 1,25 V,... 4,375 V). Ces comparateurs étant parfaits, leur commutation se fait quasi instantanément.

 On vérifie également le fonctionnement des transcodeurs :



Tension d'entrée V_{in} , code de Gray, et code binaire naturel. fichier `ADC_3b.cir`

- On reconnaît le **code de Gray** (un changement d'état ne se fait que sur UNE sortie en même temps). On voit l'influence des temps de traversée des opérateurs logiques de la famille 74AC, par le décalage entre les commutations des comparateurs et celles de G1, G0. Rappelons que $C3 = G0$ par un fil de liaison.


- On identifie également très bien le **code binaire naturel**. On a clairement un décalage temporel (visible en s'aidant des graduations placées toutes les 125 ns, ce qui correspond au passage des multiples de $1 q = 625$ mV de V_{in}) sur A1, et plus encore sur A0 que la lecture du schéma explique. Quant à A2, c'est le même fil que G2 et C3 : la transition est exactement lors du passage à 2,5 V en V_{in} .

On remarque donc la conséquence des différents temps de propagation dans les circuits logiques : les sorties binaires s'établissent de façon asynchrone. Il faut un délai suffisant au décodeur pour fournir des valeurs stables sur les 3 sorties.

En zoomant, on mesure **23 ns** pour que la valeur numérique soit stabilisée à la valeur exacte : c'est le temps de conversion. Ici, c'est le temps de traversée des 5 couches d'opérateurs logiques de la famille 74AC (environ 3 ns pour l'inverseur et environ 5 ns pour les autres opérateurs).

Cette observation est plus aisée à faire en affichant la sortie du CNA artificiel qui a été ajouté

 En ordonnée, les graduations sont tous les 625 mV pour lire facilement les tensions.



*Le signal d'entrée Vin, 500 kHz, triangulaire allant de 0 V à 5 V.
Le signal logique [A2 A1 A0] reconstruit après la conversion N/A parfaite.*

Sur les transitions qui font transiter plus de 2 bits, on visualise ainsi très bien des valeurs intermédiaires durant l'installation d'une valeur stable. En effet, comme les commutations des sorties A0, A1, A2 sont étalées dans le temps, cela se répercute sur l'affichage de $V(A) = A2 \times 0,5 + A1 \times 0,25 + A0 \times 0,125$. Cela donne une indication, pas une mesure.

Rappelons que l'ADC n'est pas commandé par une horloge. C'est parce que le signal d'entrée est une rampe que les changements de valeurs numériques apparaissent régulièrement : avec 5 V (et donc 8 états binaires) parcourus en 1 μs, cela donne 125 ns par état binaire.

2 remarques :

- le temps de conversion serait plus long si les comparateurs avaient leur défaut (temps de propagation, slew rate),
- il faut donc accéder à cette donnée numérique **après** le temps de conversion. Le circuit logique qui est connecté à ce convertisseur A/N peut être un registre de mémorisation, cadencé par une horloge, dont le front actif sera calé en conséquence.

3) Evolution du schéma simulé

Nous avons simulé un ADC flash 3 bits, en statique, en dynamique. Le modèle simplifié des comparateurs a permis d'avoir un temps de conversion de 23 ns, lié essentiellement au temps de réponse des opérateurs logiques de la famille 74AC.


Pour être plus réaliste, nous allons remplacer les sources de tension commandées, par un schéma à transistors. Usuellement, les schémas électroniques de comparateurs s'inspirent des schémas d'amplificateurs opérationnels : étage d'entrée formé de 2 transistors montés en amplificateur différentiel, suivi par une amplification en tension puis un étage de sortie.

La version d'évaluation de Pspice, limitée à 20 transistors, ne peut pas simuler 7 comparateurs + la logique formant les codeurs.

Mais on peut exploiter le fonctionnement d'un **inverseur** logique pour réaliser un comparateur.

 3.a) Schéma du comparateur tout ou rien à transistors

L'annexe 4 montre comment 2 inverseurs CMOS peuvent assurer la fonction de comparaison tout ou rien vis à vis d'un seuil de tension VS : par un choix judicieux des W/L des transistors, on peut faire varier la tension de basculement.



Montage de principe des 7 comparateurs. VS : tension de seuil

 


Schéma réel : le seuil VS est réglé selon les dimensions W/L


Le sous circuit « comparateurs » qui exploite 8 entrées (Vin et 7 références) et 7 sorties (C0 à C6) est remplacé par 7 sous-circuits, chacun étant à base de 2 inverseurs taillés différemment.

3.b) Simulation des 7 comparateurs. (netlist en annexe 4) fichier TIQ.cir

Le circuit de comparaison nécessite donc $7 \times 4 = 28$ transistors, ce qui n'est pas simulable avec PSpice version eval. Néanmoins, on peut tout tester en 2 simulations :

 - 1) une simulation en validant les lignes X0, X1, X2 et en commentant les lignes X3, X4, X5, X6. Puis, sous Probe, on sauvegarde les potentiels V(C0), V(C1), V(C2) par le menu File...Export Probe Data, dans un fichier avec extension .dat (par exemple C0C1C2.dat).
- 2) une simulation en commentant les lignes X0, X1, X2 et en validant les lignes X3, X4, X5, X6. Il suffit ensuite, sous Probe, menu File... Append Waweform, et chercher le fichier C0C1C2.dat.

De cette façon, tous les potentiels sont disponibles. La figure ci-dessous reprend l'essai réalisé (même signal d'entrée triangulaire en Vin), pour relever le code thermomètre.



La sortie des 7 comparateurs (0V ; 5 V). (pour une meilleure lisibilité, 6 sorties sont présentées décalées verticalement)

Le transcodeur n'est pas connecté. Les commutations, moins franches que celles obtenues précédemment en 2.e, doivent coïncider avec les graduations. Or, avec le dimensionnement des transistors utilisés :


- la sortie C3 est la plus rapide (le schéma interne des 2 inverseurs réalisant cette sortie l'explique) : son temps de traversée est inférieur à 1 ns.
- les sorties C0 et C6 sont plus lentes : leur montée présente un retard d'environ 4 ns, leur descente 3 ns.

En première conclusion, il faudrait donc laisser passer un délai d'environ **5 ns** pour lire les données dans leur état stabilisé. Ces bonnes performances sont liées aux valeurs des paramètres placées dans le modèle des transistors.

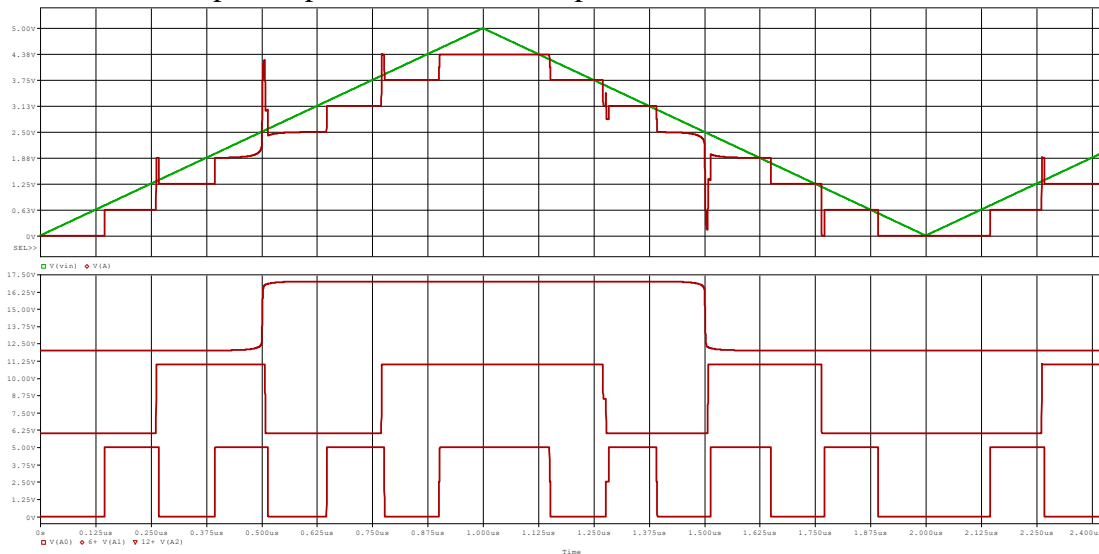3.c) Simulation des 7 comparateurs + transcodeur. (netlist en **annexe 5**) fichier ADC_transcod.cir

Pour avoir les sorties A2, A1, A0, il faut ajouter le transcodeur. Dans ce cas, il faut simuler **tout** le circuit. La version d'évaluation de Pspice ne le permet pas. (En toute rigueur c'est réalisable par des simulations multiples et divers enregistrements, mais c'est fastidieux...)

Les courbes montrées ci-après exploitent la version Pspice 17.2 « non bridée ».



*Trace du haut : Vin et sa conversion en numérique, mais reconstruit en analogique.
Trace du bas : la sortie numérique [A2, A1, A0] (présentées décalées verticalement)*

On retrouve l'étalement des commutations des sorties A0, A1, A2.

- Le pire cas est la conversion qui arrive ou quitte l'état [111], où le délai est très proche de 28 ns. La raison est le retard apporté par C6 (4 ns déjà mesuré), qu'on ajoute à celui du transcodeur à base d'opérateurs logiques de la famille 74 AC (23 ns déjà mesuré).

Les autres transitions nécessitent environ 25 ns.

- L'affichage de V(A) montre de façon très visuelle les transitions qui mettent en œuvre 2 bits.

Au bilan, la simulation avec cette entrée triangulaire à 500 kHz montre que si on laisse un temps de **28 ns**, la valeur convertie est stable. Mais si les commutations sont plus étalées dans le temps, ce qui arrive avec une entrée qui évolue plus lentement, il est nécessaire de laisser davantage.

Conclusion

Nous avons simulé dans un premier temps l'ADC flash en exploitant un modèle simplifié des comparateurs. Cette version « allégée » a permis d'exploiter Pspice « lite » ou « étudiante ».

Puis, pour se rapprocher d'un cas plus réel, nous avons fait évoluer notre montage vers un circuit transistorisé. Toujours pour exploiter la version d'évaluation de Pspice, nous avons choisi un schéma très simple des comparateurs : des inverseurs CMOS. Les paramètres de ces transistors ont été choisis pour disposer de fonctions de transfert satisfaisantes. Ce n'est donc pas un schéma fabricable, mais plutôt un schéma de principe. Néanmoins, les mesures de temps de conversion restent cohérentes.

En général, on place en amont d'un convertisseur analogique / numérique, un échantillonneur bloqueur : cela permet de prélever la tension à intervalle régulier, de la bloquer (maintenir sa valeur analogique) durant la conversion. De plus, il faut communiquer la valeur convertie en binaire par le biais d'un registre de mémorisation. Ces 3 éléments : échantillonneur, CAN, mémoire, forment ainsi une chaîne d'acquisition.

Dans l'article suivant (n°81 « [une chaîne d'acquisition avec un ADC flash](#) »), on montre les simulations correspondantes

Annexe 1 : tableaux de Karnaugh pour obtenir les équations de G1, G0, A1, A0 :

TK de G1 : On déduit : $G1 = C1 \overline{C5}$

		C3 C2 C1 C0															
		0000	0001	0011	0010	0110	0111	0101	0100	1100	1101	1111	1110	1010	1011	1001	1000
C6 C5 C4	000	0	0	1			1					1					
	001											1					
	011											0					
	010																
	110																
	111												0				
	101																
	100																

TK de G0 : On déduit : $G0 = C0 \overline{C2} + C4 \overline{C6}$

		C3 C2 C1 C0															
		0000	0001	0011	0010	0110	0111	0101	0100	1100	1101	1111	1110	1010	1011	1001	1000
C6 C5 C4	000	0	1	1			0					0					
	001											1					
	011											1					
	010																
	110																
	111												0				
	101																
	100																

TK de A1 : On déduit : $A1 = G2 \text{ XOR } G1$

		G1 G0			
		00	01	11	10
G2	0	0	0	1	1
	1	1	1	0	0

TK de A0 : On déduit : $A0 = G2 \text{ XOR } G1 \text{ XOR } G0$

		G1 G0			
		00	01	11	10
G2	0	0	1	0	1
	1	1	0	1	0

Annexe 2 :

Netlist, ADC flash 3 bits, prête à simuler


```

convertisseur CNA flash 3 bits
* fichier ADC_3b.cir
.lib dig_io.lib
.lib 74AC.lib

*signaux
Vref ref 0 dc 5V
Vin vin 0 pwl (0,0 1u,5V 2u,0V 3u,5V) DC 2.5V
.DC Vin 0 5 1m ; pour carac de transfert
.TRAN .1n 2.4u 0 .1n ; pour test

* circuit :
X1 vin ref C6 C5 C4 C3 C2 C1 C0 CONV
X2 C6 C5 C4 C3 C2 C1 C0 G2 G1 G0 GRAY
X3 G2 G1 G0 A2 A1 A0 BIN
E_NA A 0 POLY(3) (A2,0) (A1,0) (A0,0) 0 0.5 0.25 0.125
.SUBCKT CONV Vin ref C6 C5 C4 C3 C2 C1 C0
R1 ref va 10k
R2 va vb 10k
R3 vb vc 10k
R4 vc vd 10k
R5 vd ve 10k
R6 ve vf 10k
R7 vf vg 10k
R8 vg 0 10k
X0 vin vg C0 COMP
X1 vin vf C1 COMP
X2 vin ve C2 COMP
X3 vin vd C3 COMP
X4 vin vc C4 COMP
X5 vin vb C5 COMP
X6 vin va C6 COMP
.ENDS

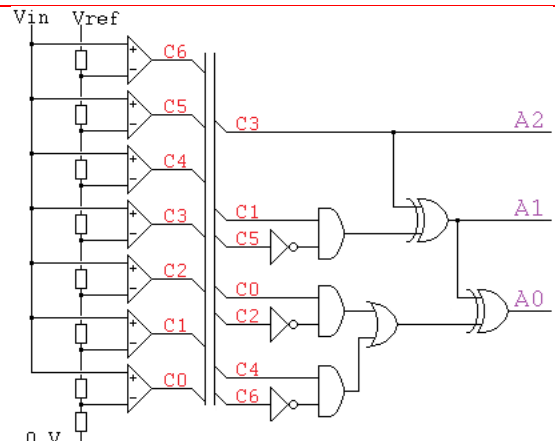.SUBCKT COMP Vp Vm Vs ; in+, in-, out
Ec Vs 0 table {500*(V(Vp)-V(Vm))} (0 0 5 5)
.ENDS
    
```



```

.SUBCKT GRAY C6 C5 C4 C3 C2 C1 C0 G2 G1 G0
Rshunt C3 G2 1
X_inv_1 C6 C6b $G_DPWR $G_DGND 74AC04
X_inv_2 C2 C2b $G_DPWR $G_DGND 74AC04
X_inv_3 C5 C5b $G_DPWR $G_DGND 74AC04
X_AND2_1 C1 C5b G1 $G_DPWR $G_DGND 74AC08
X_AND2_2 C0 C2b S1 $G_DPWR $G_DGND 74AC08
X_AND2_3 C4 C6b S2 $G_DPWR $G_DGND 74AC08
X_OR2 S1 S2 G0 $G_DPWR $G_DGND 74AC32
RG2 G2 0 100k
RG1 G1 0 100k
RG0 G0 0 100k
.ENDS

.SUBCKT BIN G2 G1 G0 A2 A1 A0
Rshunt G2 A2 1
X_XOR_1 G2 G1 A1 $G_DPWR $G_DGND 74AC86
X_XOR_2 A1 G0 A0 $G_DPWR $G_DGND 74AC86
RA2 A2 0 100k
RA1 A1 0 100k
RA0 A0 0 100k
.ENDS

.PROBE
.END
    
```


Annexe 3 : les comparateurs réalisés avec des inverseurs CMOS**Rappel sur la tension de seuil de basculement d'un inverseur CMOS.**

K_N, K_P : gains des transistors canal N, P respectivement,

W_N, L_N et W_P, L_P : largeurs longueurs des transistors canal N, P respectivement.

On pose un coefficient $\alpha = \sqrt{\frac{K_N}{K_P} \frac{W_N}{W_P} \frac{L_P}{L_N}}$

Le **seuil** de basculement d'un inverseur CMOS peut s'écrire : $V_S = \frac{V_{DD} + \alpha V_{TN} - |V_{TP}|}{1 + \alpha}$. [1]

Remarques :

- Cette équation montre que $V_{TN} < V_S < V_{DD} - |V_{TP}|$, pour α allant de l'infini à 0 respectivement.

- Pour une meilleure immunité aux bruits, on cherche à fabriquer des inverseurs à $V_S = V_{DD}/2$.

- K_N, K_P sont imposés par la technologie. Le réglage de V_S peut être obtenu par un choix judicieux des dimensions (W/L de chaque transistor) pour contre-balancer le fait que K_P soit différent de K_N . Si les V_T des transistors P et N sont identiques en valeur absolue, une valeur de $\alpha = 1$ permet ce résultat.

Néanmoins, il est fréquent de s'éloigner quelque peu de cette démarche, car il faut également tenir compte du comportement dynamique de l'inverseur : les mobilités des transistors P et N étant différentes, on a alors t_{PLH} différent de t_{PHL} . On peut donc améliorer l'aspect dynamique au détriment de l'aspect statique.

Pour nos comparateurs, on peut utiliser un inverseur CMOS, et par réglage de la taille des transistors, modifier le seuil de basculement. Industriellement, le point délicat de cette méthode est la difficulté d'obtenir une large dynamique de tension de seuil. De plus, une dispersion des caractéristiques des transistors (liée à la fabrication) rend difficile une répétabilité des valeurs des seuils, à géométrie donnée.

Dans notre cas, l'objectif est de remplacer les modèles à base de sources E de Pspice par un schéma, simple à simuler. Le but de cette étude n'est donc pas de lancer une fabrication sur une technologie donnée...

On se permettra de placer des valeurs numériques aux paramètres des transistors, **sans considérations industrielles**, pour réaliser nos 7 comparateurs tout ou rien, tels que les 7 valeurs de V_S soient : 0,625 V ; 1,25 V ; 1,875 V ; 2,5 V ; 3,125 V ; 3,75 V ; 4,375 V.

Par [1], il vient alors ces valeurs théoriques, en fixant arbitrairement $W_P = L_P = 1 \mu$. On agit sur W_N, L_N .

	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6
W_N / L_N	310	15,5	3	1	0,29	0,065	0,003
$\alpha =$	17,6	3,94	4	1	0,54	0,255	0,0547
$V_S =$	0,626	1,25	1,8	2,5	3,13	3,75	4,38

Remarque :

Un rapport $W/L > 1$ est réalisé par $W > 1 \mu$ et $L = 1 \mu$, et $W/L < 1$ est réalisé par $W = 1 \mu$ et $L > 1 \mu$.

Pour améliorer la caractéristique de transfert statique, on place un deuxième inverseur en cascade, ce qui permet également de retrouver le signe. On peut également ajuster les dimensions de ce deuxième inverseur.


Annexe 4 : Netlist, 7 comparateurs à transistors MOS, prête à simuler

Les inverseurs sont regroupés par 2 pour former un comparateur.

Chaque couple d'inverseurs a ses propres transistors dimensionnés en W et L, afin de disposer de seuil de basculement différent.

Les dimensions de ces 28 transistors sont données dans le tableau ci-dessous.

 Il en vient la netliste donnée plus bas, qui permet de simuler ces 7 comparateurs, avec la version d'eval de Pspice.



On fixe une dimension minimale de 1 μ. Après plusieurs essais qui débutent par les valeurs déterminées par la théorie rappelée en annexe 3, on arrive aux dimensions optimums suivantes :

Seuil théorique		0,625 V	1,25 V	1,875 V	2,5 V	3,125 V	3,75 V	4,375 V
Inverseur 1	W/L _P =	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
	W/L _N =	270/1	16/1	7/2	1/1	2/7	1/16	1/270
Inverseur 2	W/L _P =	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1
	W/L _N =	2/1	16/1	3/1	1/1	1/3	1/16	1/2

```

test des comparateurs à base d'inverseurs CMOS
* fichier TIQ.cir

*signaux
Vdd vdd 0 dc 5V
Vin vin 0 pwl (0,0 1u,5V 2u,0V 3u,5V)

.TRAN .1n 2.4u 0 .1n ;

* circuit

X0 vin C0 vdd COMP_0625
X1 vin C1 vdd COMP_125
X2 vin C2 vdd COMP_1875
*X3 vin C3 vdd COMP_25
*X4 vin C4 vdd COMP_3125
*X5 vin C5 vdd COMP_375
*X6 vin C6 vdd COMP_4375

* transistor maison pour les TIQ
.model MODNC nmos ( Level=1 Kp=3m Vto=0.4
+ Cgdo=3.5n Cgso=3.5n lambda=0.002 )
.model MODPC pmos ( Level=1 Kp=3m Vto=-0.4
+ Cgdo=3.5n Cgso=3.5n lambda=0.002 )

.SUBCKT COMP_0625 ent sor vdd
Mp1 i ent vdd vdd MODPC W=1u L=1u
Mn1 i ent 0 0 MODNC W=270u L=1u
Mp2 sor i vdd vdd MODPC W=1u L=1u
Mn2 sor i 0 0 MODNC W=2u L=1u
.ENDS

.SUBCKT COMP_125 ent sor vdd
Mp1 i ent vdd vdd MODPC W=1u L=1u
Mn1 i ent 0 0 MODNC W=16u L=1u
Mp2 sor i vdd vdd MODPC W=1u L=1u
Mn2 sor i 0 0 MODNC W=16u L=1u
.ENDS

.SUBCKT COMP_1875 ent sor vdd
Mp1 i ent vdd vdd MODPC W=1u L=1u
Mn1 i ent 0 0 MODNC W=7u L=2u
Mp2 sor i vdd vdd MODPC W=1u L=1u
Mn2 sor i 0 0 MODNC W=3u L=1u
.ENDS

.SUBCKT COMP_25 ent sor vdd
Mp1 i ent vdd vdd MODPC W=1u L=1u
Mn1 i ent 0 0 MODNC W=1u L=1u
Mp2 sor i vdd vdd MODPC W=1u L=1u
Mn2 sor i 0 0 MODNC W=1u L=1u
.ENDS

.SUBCKT COMP_3125 ent sor vdd
Mp1 i ent vdd vdd MODPC W=1u L=1u
Mn1 i ent 0 0 MODNC W=2u L=7u
Mp2 sor i vdd vdd MODPC W=1u L=1u
Mn2 sor i 0 0 MODNC W=1u L=3u
.ENDS

.SUBCKT COMP_375 ent sor vdd
Mp1 i ent vdd vdd MODPC W=1u L=1u
Mn1 i ent 0 0 MODNC W=1u L=16u
Mp2 sor i vdd vdd MODPC W=1u L=1u
Mn2 sor i 0 0 MODNC W=1u L=16u
.ENDS

.SUBCKT COMP_4375 ent sor vdd
Mp1 i ent vdd vdd MODPC W=1u L=1u
Mn1 i ent 0 0 MODNC W=1u L=270u
Mp2 sor i vdd vdd MODPC W=1u L=1u
Mn2 sor i 0 0 MODNC W=1u L=2u
.ENDS

.PROBE
.END
    
```


prête à simuler

Annexe 5 : Netlist, ADC flash à inverseurs CMOS + logique de transcodage

Le schéma complet montre 7 comparateurs à base de transistors CMOS, et la logique de codage à base de portes de la famille 74AC :

La netliste ci-dessous lui correspond.

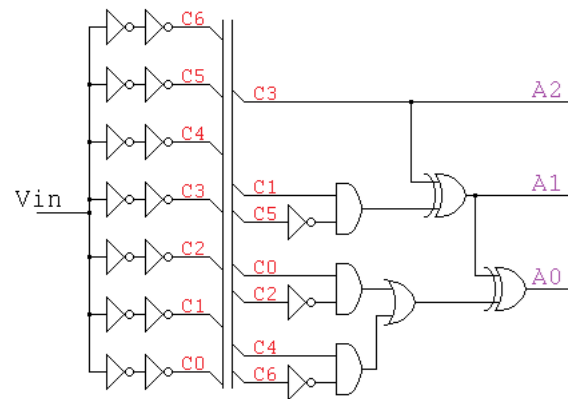La version d'évaluation de Pspice ne permet pas de faire cette simulation.



```

CNA flash 3 bits complet
* fichier ADC_transcod.cir
* necessite Pspice complet

.lib dig_io.lib
.lib 74AC.lib

*signaux
Vdd vdd 0 dc 5V

Vin vin 0 pwl (0,0 1u,5V 2u,0V 3u,5V)
.TRAN .1n 2.4u 0 .1n

* circuit :
X1 vin C6 C5 C4 C3 C2 C1 C0 vdd CONV
X2 C6 C5 C4 C3 C2 C1 C0 G2 G1 G0 GRAY
X3 G2 G1 G0 A2 A1 A0 BIN
E_NA A 0 POLY(3) (A2,0) (A1,0) (A0,0) 0 0.5 0.25 0.125

.SUBCKT CONV Vin C6 C5 C4 C3 C2 C1 C0 vdd
X0 vin C0 vdd COMP_0625
X1 vin C1 vdd COMP_125
X2 vin C2 vdd COMP_1875
X3 vin C3 vdd COMP_25
X4 vin C4 vdd COMP_3125
X5 vin C5 vdd COMP_375
X6 vin C6 vdd COMP_4375
.ENDS

* transistor maison pour les TIQ
.model MODNC nmos ( Level=1 Kp=3m Vto=0.4
+ Cgdo=3.5n Cgso=3.5n lambda=0.002 )
.model MODPC pmos ( Level=1 Kp=3m Vto=-0.4
+ Cgdo=3.5n Cgso=3.5n lambda=0.002 )

.SUBCKT COMP_0625 ent sor vdd
Mp1 i ent vdd vdd MODPC W=1u L=1u
Mn1 i ent 0 0 MODNC W=270u L=1u
Mp2 sor i vdd vdd MODPC W=1u L=1u
Mn2 sor i 0 0 MODNC W=2u L=1u
.ENDS

.SUBCKT COMP_125 ent sor vdd
Mp1 i ent vdd vdd MODPC W=1u L=1u
Mn1 i ent 0 0 MODNC W=16u L=1u
Mp2 sor i vdd vdd MODPC W=1u L=1u
Mn2 sor i 0 0 MODNC W=16u L=1u
.ENDS

.SUBCKT COMP_1875 ent sor vdd
Mp1 i ent vdd vdd MODPC W=1u L=1u
Mn1 i ent 0 0 MODNC W=7u L=2u
Mp2 sor i vdd vdd MODPC W=1u L=1u
Mn2 sor i 0 0 MODNC W=3u L=1u
.ENDS

.SUBCKT COMP_25 ent sor vdd
Mp1 i ent vdd vdd MODPC W=1u L=1u
Mn1 i ent 0 0 MODNC W=1u L=1u
Mp2 sor i vdd vdd MODPC W=1u L=1u
Mn2 sor i 0 0 MODNC W=1u L=1u
.ENDS

.SUBCKT COMP_3125 ent sor vdd
Mp1 i ent vdd vdd MODPC W=1u L=1u
Mn1 i ent 0 0 MODNC W=2u L=7u
Mp2 sor i vdd vdd MODPC W=1u L=1u
Mn2 sor i 0 0 MODNC W=1u L=3u
.ENDS

.SUBCKT COMP_375 ent sor vdd
Mp1 i ent vdd vdd MODPC W=1u L=1u
Mn1 i ent 0 0 MODNC W=1u L=16u
Mp2 sor i vdd vdd MODPC W=1u L=1u
Mn2 sor i 0 0 MODNC W=1u L=16u
.ENDS

.SUBCKT COMP_4375 ent sor vdd
Mp1 i ent vdd vdd MODPC W=1u L=1u
Mn1 i ent 0 0 MODNC W=1u L=270u
Mp2 sor i vdd vdd MODPC W=1u L=1u
Mn2 sor i 0 0 MODNC W=1u L=2u
.ENDS

.SUBCKT GRAY C6 C5 C4 C3 C2 C1 C0 G2 G1 G0
Rshunt C3 G2 1
X_inv_1 C6 C6b $G_DPWR $G_DGND 74AC04
X_inv_2 C2 C2b $G_DPWR $G_DGND 74AC04
X_inv_3 C5 C5b $G_DPWR $G_DGND 74AC04
X_AND2_1 C1 C5b G1 $G_DPWR $G_DGND 74AC08
X_AND2_2 C0 C2b S1 $G_DPWR $G_DGND 74AC08
X_AND2_3 C4 C6b S2 $G_DPWR $G_DGND 74AC08
X_OR2 S1 S2 G0 $G_DPWR $G_DGND 74AC32
RG2 G2 0 100k
RG1 G1 0 100k
RG0 G0 0 100k
.ENDS

.SUBCKT BIN G2 G1 G0 A2 A1 A0
Rshunt G2 A2 1
X_XOR_1 G2 G1 A1 $G_DPWR $G_DGND 74AC86
X_XOR_2 A1 G0 A0 $G_DPWR $G_DGND 74AC86
RA2 A2 0 100k
RA1 A1 0 100k
RA0 A0 0 100k
.ENDS

.PROBE
.END

```

articles 1 à 43 : sur le livre

Tableau récapitulatif des articles PDF disponibles sur ce site

n°	titre	lien présentation	lien direct article
	Guide d'installation et d'emploi simplifié	présentation	document PDF
44	Exemples basiques et des exercices...	présentation	document PDF
45	Un exemple de circuit passif	présentation	document PDF
46	Un oscillateur Colpitts	présentation	document PDF
47	Compensation en fréquence des amplificateurs opérationnels	présentation	document PDF
48	Un amplificateur à transistors bipolaires	présentation	document PDF
49	Une bascule D Flip Flop CMOS	présentation	document PDF
50	Une porte XOR à transistors MOS	présentation	document PDF
51	Un VCO à 12 transistors MOS	présentation	document PDF
52	Une PLL à moins de 20 transistors MOS	présentation	document PDF
53	Un oscillateur à résistance négative	présentation	document PDF
54	Une charge électronique	présentation	document PDF
55	Un amplificateur en classe C	présentation	document PDF
56	Le monostable 74 123	présentation	document PDF
57	Un amplificateur en classe D	présentation	document PDF
58	Le transformateur en linéaire	présentation	document PDF
59	La loi d'ohm thermique	présentation	document PDF
60	Le transformateur en non linéaire	présentation	document PDF
61	Robustesse d'un oscillateur en anneau	présentation	document PDF
62	Une alimentation stabilisée	présentation	document PDF
63	Modélisation d'un haut-parleur	présentation	document PDF
64	Un synthétiseur de fréquence	présentation	document PDF
65	Un ampli audio de Sparkfun	présentation	document PDF
66	Simulation logique et analogique	présentation	document PDF
67	Un oscillateur à relaxation	présentation	document PDF
68	Lecteur de TAG RFID 125 kHz	présentation	document PDF
69	Diagramme de l'œil avec Pspice	présentation	document PDF
70	Un amplificateur hautes fréquences	présentation	document PDF
71	Une bizarrerie enfin expliquée...	présentation	document PDF
72	Comprendre le paramétrage de la FFT	présentation	document PDF
73	La relation de Bennett	présentation	document PDF
74	Simuler un circuit à plus de 20 transistors avec PSpice Eval	présentation	document PDF
75	Une horloge biphase sans recouvrement	présentation	document PDF
76	Quelques simulations sur la diode	présentation	document PDF
77	Un ampli classe A, avec transformateur de sortie	présentation	document PDF
78	Des stimuli pour PSpice	présentation	document PDF
79	Simuler le TL431 : zener ajustable	présentation	document PDF
80	Un ADC flash	présentation	document PDF
81	Une chaîne d'acquisition : S&H, ADC, DAC	présentation	document PDF
82	Un amplificateur 50 MHz	présentation	document PDF
83	Un dérivateur non inverseur	présentation	document PDF
84	Un amplificateur bipolaire avec push pull CMOS	présentation	document PDF
85	Rôle des répéteurs logiques dans un circuit intégré	présentation	document PDF
86	Un driver logique CMOS pour charge 50 ohms	présentation	document PDF
87	Des triggers de Schmitt et des applications	présentation	document PDF
88	Un filtre gaussien analogique	présentation	document PDF
89	Un générateur de bruit rose	présentation	document PDF

90	Un anémomètre à fil chaud : simulation comportementale	présentation	document PDF
91	Un oscillateur à pont de Wien stabilisé par CTN	présentation	document PDF
92	L'emballage thermique d'une diode	présentation	document PDF
93	Les puissances dans un amplificateur	présentation	document PDF
94	Asservissement de puissance dans une résistance	présentation	document PDF
95	Asservissement de la puissance émise par une antenne radio	présentation	document PDF
96	Un driver de LED de puissance	présentation	document PDF
97	Exploiter Pspice pour simuler des filtres numériques	présentation	document PDF
98	Un filtre en cosinus surélevé avec Pspice	présentation	document PDF
99	Effet de la température sur un amplificateur en classe A	présentation	document PDF
100	Un amplificateur à transistors JFET et bipolaires	présentation	document PDF
Supplément, hors article :			
mon cours « Electronique pour les communications numériques », polycopié couleur 201 pages en pdf			

[retour à l'écran d'accueil de ce site](#)