

Un amplificateur à transistors JFET et bipolaires

J'invite le lecteur à consulter le site pour des informations complémentaires.

Page d'accueil du site Internet :

[page d'accueil](#)

d'autres pdf, sur différents sujets :

[liste des PDF](#)

Cet article, à but pédagogique, montre l'association d'un JFET en « source commune » d'un PNP en « base commune », et d'un NPN en « collecteur commun »...

La cascade de ces 3 montages fondamentaux donne un amplificateur moyennes fréquences, dont nous allons caractériser le fonctionnement.

La source est : <https://www.next.gr/rf/amplifiers/Broadcast-band-rf-amplifier-113377.html>

Sous ce site, quelques lignes d'explication sont données, ainsi que les caractéristiques de la réponse harmonique : gain 30 dB, bande en fréquence [100 Hz ; 3 MHz]. Le texte indique que la « sortie RF » peut débiter sur 50 Ω. Pas d'information numérique sur la polarisation, ni sur le fonctionnement temporel (tension maximale de sortie ?). Et aucun calcul, ni simulation, ni essais pratiques...

C'est donc un schéma intéressant, mais qui mérite d'être analysé plus finement.

Mes premières simulations sur ce schéma m'ont montré que les caractéristiques données n'étaient pas obtenues, surtout avec une charge de 50 Ω en sortie.

J'ai dû modifier les valeurs numériques de quelques résistances pour disposer d'un ampli plus performant que je présente ici. Par la suite, un nouveau schéma, amélioré, est proposé.

1) Analyse théorique du schéma.

$R_1 = 100 \text{ k}\Omega$	$C_1 = 10 \text{ }\mu\text{F}$	J1 =
$R_2 = 560 \text{ }\Omega$	$C_2 = 100 \text{ }\mu\text{F}$	MPF102
$R_3 = 180 \text{ }\Omega$	$C_3 = 10 \text{ }\mu\text{F}$	Q2 =
$R_4 = 1,8 \text{ k}\Omega$	$C_4 = 100 \text{ }\mu\text{F}$	2N3906
$R_5 = 3,3 \text{ k}\Omega$		Q3 =
$R_6 = 15 \text{ k}\Omega$	$E = 12 \text{ V}$	2N3904
$R_7 = 150 \text{ }\Omega$		
$R_L = 50 \text{ }\Omega$		

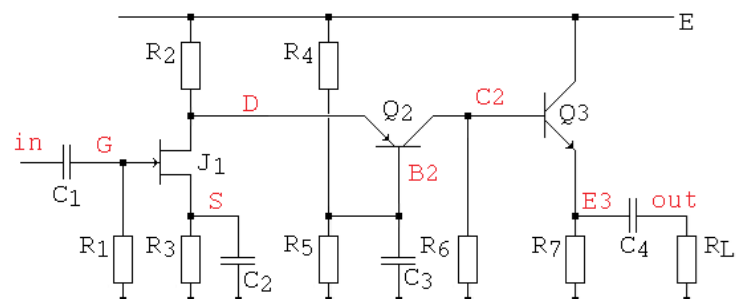


Schéma simulé.
En rouge les noms des nœuds

1.a) Présentation succincte

L'entrée est sur le JFET J1, monté en source commune, découplage par C2. La sortie de cet étage est sur l'émetteur de Q2, monté en base commune, découplage par C3. On ajoute Q3, étage collecteur commun pour pouvoir débiter sur une faible impédance.

Les transistors sont en liaison directe. C1 et C4 sont des condensateurs de liaison qui coupent les composantes continues, pour ne pas perturber la polarisation.

L'amplificateur est inverseur, par l'étage J1. La résistance R3 permet de régler sa polarisation. Les étages à Q2 et Q3 sont non inverseurs.

Le JFET est un MPF102. Il est ancien (obsolète), d'usage général, et est dans la librairie JFET.lib

Les transistors bipolaires sont : 2N3906 ($f_T = 250 \text{ MHz}$ à $I_C = 10 \text{ mA}$) et 2N3904 ($f_T = 300 \text{ MHz}$ à $I_C = 10 \text{ mA}$). Ils sont dans eval.lib.

1.b) Calcul de la polarisation

- Etage J1.

Remarque : La data sheet du MPF102 indique I_{DSS} entre 2 mA et 20 mA, et V_{GSoff} à -8 V max.

Les valeurs typiques de ces paramètres ne sont pas données par le constructeur.

Pour un calcul de la polarisation, on peut exploiter les valeurs numériques données par le modèle PSpice.

Sous Pspice : V_{GSoff} est nommé VTO, et vaut $-3,41$ V.


$$I_{DSS} = \beta VTO^2. \quad \beta \text{ vaut } 1,04 \cdot 10^{-3}. \text{ Il en résulte } I_{DSS} = 1,04 \cdot 10^{-3} \times 3,41^2 = 12,09 \text{ mA.}$$

La maille d'entrée donne un système de 2 équations à 2 inconnues :

$$- \text{ En première approximation, en régime saturé : } I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_{GSoff}}\right)^2,$$

équation parabolique, **caractéristique du transistor JFET**.
 
$$- \text{ Par loi d'Ohm, } V_{GS} = -R_3 I_D. \text{ La } \text{droite d'attaque} \text{ est l'équation : } I_D = -\frac{V_{GS}}{R_3}.$$



point de polarisation

La valeur de R_3 permet le réglage du courant de polarisation du JFET. Si R_3 diminue, la pente de la droite d'attaque augmente et $|V_{GS}|$ diminue, I_D augmente. (A l'extrême, si $R_3 = 0$, $V_{GS} = 0$, $I_D = I_{DSS}$).

Le point de fonctionnement peut se lire sur le plan I_D , V_{GS} , ou par le calcul.

L'**annexe 1** donne le calcul. Pour $R_3 = 180 \Omega$, on obtient $I_D = 5,8 \text{ mA}$ et $V_{GS} = -1,046 \text{ V}$.

- Etage Q2.

On admet I_{B2} négligeable devant le courant de pont $R_4 R_5$.

$$D'où $V_{B2} = E R_5 / (R_4 + R_5) = 12 \times 3,3 \text{ k} / (1,8 \text{ k} + 3,3 \text{ k}) = 7,765 \text{ V}.$$$

On admet $V_{EB2} \approx 0,7 \text{ V}$. Il vient : $V_D \approx 7,765 + 0,7 = 8,465 \text{ V}$.

R_2 est soumise à $(E - V_D) = 12 - 8,465 = 3,535 \text{ V}$, et donc parcourue par $I_{R2} = 3,535 / 560 = 6,3 \text{ mA}$.

Comme $I_{C2} = I_{E2}$, la loi des nœuds donne $I_{C2} = I_{R2} - I_{D1} = 6,3 \text{ mA} - 5,8 \text{ mA}$. $I_{C2} = 0,5 \text{ mA}$.

Devant cette valeur, l'hypothèse $I_{C2} \gg I_{B3}$ n'est probablement pas vérifiée.

Observons l'association parallèle R_6 et le circuit de base de Q_3 :

En faisant glisser R_7 sur le circuit de base, elle apparait comme $\beta_3 R_7$.


Le potentiel V_{C2} est : la contribution de V_{BE3} , le courant I_{C2} désactivé,

+ la contribution du courant I_{C2} , la tension V_{BE3} désactivée.

$$\text{Soit : } V_{BE3} \frac{R_6}{R_6 + \beta_3 R_7} + I_{C2} \frac{R_6 \beta_3 R_7}{R_6 + \beta_3 R_7}.$$

On admet $V_{BE3} = 0,76 \text{ V}$ et $\beta_3 = 165$ (valeurs confirmées par la suite).
 
$$\text{Il vient } V_{C2} = 0,76 \frac{15 \text{ k}}{15 \text{ k} + 165 \times 150} + 0,5 \text{ mA} \frac{15 \text{ k} \cdot 165 \times 150}{15 \text{ k} + 165 \times 150} = 0,287 + 4,669. \quad V_{C2} = 4,96 \text{ V}.$$



maille équivalente

- Etage Q3.

$$V_{E3} = V_{C2} - V_{BE3} = 4,96 - 0,76 = 4,2 \text{ V}.$$

Le transistor sera polarisé avec $I_{E3} = V_{E3} / R_7$, soit $4,2 / 150$. $I_{E3} = 28 \text{ mA}$.

Remarque : la dynamique du potentiel de V_{E3} n'est pas $[0 ; E]$, mais dépend de celle de V_{C2} . Et le potentiel de V_{C2} est lié à R_6 et I_{C2} , lui-même dépendant de R_2 et I_D , donc de R_3 ...

Au **bilan**, R_3 règle la polarisation de J_1 , mais, par loi des nœuds au potentiel D, également celle de Q_2 , conjointement avec le pont R_4, R_5 , puis, par le choix de R_6 et R_7 , celle de Q_3 .

Il est bon de rappeler que les paramètres I_{DSS} et V_{GSoff} du JFET sont donnés avec une très large tolérance. La polarisation calculée et/ou simulée peut donc être très différente de celle obtenue en pratique. Ce genre de montage, peu robuste, nécessite des résistances réglables pour ajuster la polarisation.

1.c) Simulation de la polarisation

(annexe 4 fichier ampli_j_2bip.cir)

La simulation .OP de Pspice confirme, pour les 3 transistors, les courants calculés.

On repère, pour le paragraphe suivant :

$$g_{m1} = 4,97 \cdot 10^{-3} \quad g_{m2} = 0,0189.$$

$$\beta_3 = 144. \quad g_{m3} = 0,833.$$

NAME	J1
MODEL	MPF102
ID	5.84E-03
VGS	-1.05E+00
VDS	7.40E+00
GM	4.97E-03
GDS	1.15E-05
CGS	1.86E-12
CGD	7.09E-13

NAME	Q2	Q3
MODEL	Q2N3906	Q2N3904
IB	-2.38E-06	1.66E-04
IC	-4.93E-04	2.74E-02
VBE	-6.84E-01	7.59E-01
VBC	2.87E+00	-7.10E+00
VCE	-3.55E+00	7.86E+00
BETADC	2.07E+02	1.65E+02
GM	1.89E-02	8.33E-01
RPI	1.09E+04	1.73E+02
RX	1.00E+01	1.00E+01
RO	4.38E+04	2.96E+03
CBE	1.70E-11	2.61E-10
CBC	3.92E-12	1.76E-12
CJS	0.00E+00	0.00E+00
BETAAC	2.06E+02	1.44E+02

2) Réponse harmonique : amplification petits signaux

2.a) Prédétermination des amplifications en tension de chaque étage

Le montage **base commune** intrinsèque dispose d'une impédance d'entrée = $1/g_{m2} = 52,91 \Omega$.

Cette faible valeur pénalise l'amplification en tension du source commune. En effet, posons R_D , l'association parallèle de cette impédance avec R_2 . $R_D = 52,91 \Omega // 560 \Omega = 48,34 \Omega$.

L'étage source commune a une amplification en tension $A_{v1} = -g_{m1} R_D$, soit $4,97 \cdot 10^{-3} \times 48,34 = \boxed{-0,24}$.

Remarque : l'annexe 2 montre que l'on peut prédéterminer la valeur de g_{m1} .

L'émetteur suiveur débite sur $R_L = 50 \Omega$ en parallèle avec R_7 .

Posons $R_{EQ} = R_L // R_7 = 50 \Omega // 150 \Omega = 37,5 \Omega$.

Son impédance d'entrée est $(\beta_3 + 1) R_{EQ} = 145 \times 37,5 = 5,437 \text{ k}\Omega$, en négligeant $r_{\pi 3}$.

Posons R_E , l'association R_6 avec cette impédance : $R_E = 15 \text{ k}\Omega // 5,437 \text{ k}\Omega = 3,99 \text{ k}\Omega$.


L'étage base commune a une amplification en tension $A_{v2} = g_{m2} R_E$, (en négligeant la présence de r_0), soit $0,0189 \times 3,99 \text{ k} = \boxed{75,42}$.

Ce collecteur commun a une amplification $A_{v3} = \frac{g_{m3} R_{EQ}}{1 + g_{m3} R_{EQ}} = \frac{0,833 \times 37,5}{1 + 0,833 \times 37,5} = \boxed{0,97}$.

Son impédance de sortie est $(R_6 + r_{\pi 3}) / \beta_3 = (15 \text{ k} + 173) / 144 = 105,4 \Omega$.

En milieu de bande, on attend une amplification totale de $A_{v1} A_{v2} A_{v3} = -0,24 \times 75,42 \times 0,97 = -17,54$.

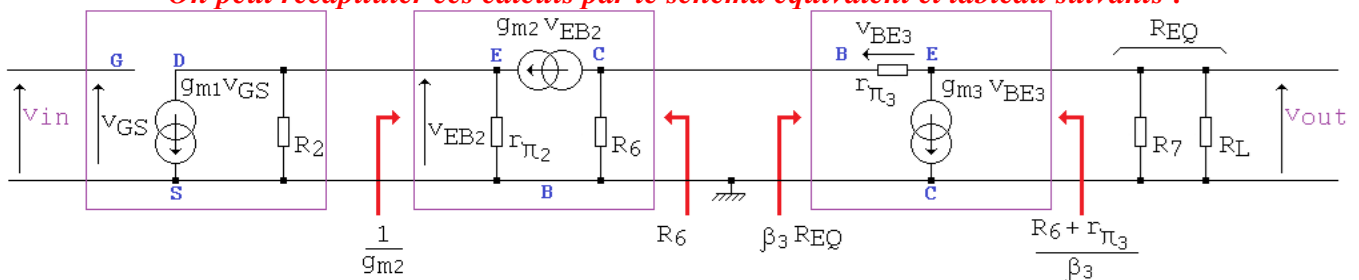On peut récapituler ces calculs par le schéma équivalent et tableau suivants :



$I_{D1} = f(R_3, V_{GSoff}, I_{DSS})$ $g_{m1} = f(I_{D1})$ $R_D = \frac{R_2 (1/g_{m2})}{R_2 + (1/g_{m2})}$	$V_{BE2} = V_{B2} - V_D$ $V_{B2} = E \frac{R_5}{R_4 + R_5}$ $I_{C2} = \frac{E - V_{BE2}}{R_2} - I_{D1}$ $g_{m2} = I_{C2} / V_T$ $R_E = \frac{R_6 (\beta_3 + 1) R_{EQ}}{R_6 + (\beta_3 + 1) R_{EQ}}$	$I_{C3} = \frac{R_6 I_{C2} - V_{BE3}}{R_7}$ $g_{m3} = I_{C3} / V_T$	$R_{EQ} = \frac{R_L R_7}{R_L + R_7}$
$A_{v1} = -g_{m1} R_D$	$A_{v2} = g_{m2} R_E$	$A_{v3} \approx 1$	

Commentaires :

Lisons le tableau de droite à gauche :

A_{RL} imposée (50Ω), R_{EQ} est fonction de R_7 .

A_{v3} est fonction de R_{EQ} et de g_{m3} .

g_{m3} est fonction de I_{C3} , lui-même fonction de I_{C2} .

A_{v2} est fonction de g_{m2} , elle-même fonction de I_{C2} , et de R_E , fonction de R_6 et R_{EQ} .

I_{C2} est fonction du pont diviseur de tension R_5, R_4 , du potentiel V_D et de I_{D1} .

A_{v1} est fonction de g_{m1} , elle-même fonction de I_{D1} qui dépend de R_3 , et de R_D , fonction de R_2 et g_{m2} .


Il est clair que les 3 étages ne sont pas indépendants.

→ en petits signaux, pour avoir une amplification en tension maximale, il ne faut pas chercher à maximiser chaque étage : la recherche d'avoir $A_{v1} > 1$ a conséquence de diminuer fortement A_{v2} .

→ en grands signaux : pour avoir la dynamique de tension maximale en sortie (et donc d'une puissance maximale dans R_L), on est amené à choisir un point de polarisation du collecteur commun à fort courant, (donc R_7 faible), ce qui diminue R_{EQ} et donc R_E et donc A_{v2} ...

Et si l'inégalité $g_{m3} R_{EQ} \gg 1$ n'est plus respectée, on a une chute de A_{v3} .

 2.b) Simulation de l'amplification petits signaux.



Réponse harmonique de chaque étage. Echelle log en ordonnées

Interprétation :

Les ordonnées sont en échelle log, et affichent directement l'amplification de chaque étage.

En milieu de bande, à 10 kHz, on retrouve les amplifications en tension attendues :

L'étage J_1 : 0,257 (0,24 prédéterminé), l'étage Q_2 : 70,4 (75,4 prédéterminé) et l'étage Q_3 : 0,967 (0,97 prédéterminé).

L'amplification totale est 17,5 (17,54 prédéterminé).

X Values	10.000K
V(D)	257.141m
V(C2)/V(D)	70.370
V(out)/V(C2)	967.052m
V(out)	17.499

Les coupures basses sont liées aux condensateurs C_1 à C_4 , les coupures hautes aux condensateurs internes aux transistors. C'est le JFET qui pénalise les hautes fréquences.


Cutoff_Lowpass_3dB(V(out))	2.85113meg
Cutoff_Highpass_3dB(V(out))	21.68753

Bande passante : [21 Hz ; 2,85 MHz]

L'intérêt du montage en base commune est qu'il n'y a pas de condensateurs de jonction (C_{BE} ou C_{BC}) entre l'entrée et la sortie d'un étage amplificateur de tension. Donc pas d'effet Miller.

3) Réponse temporelle : amplification petits et grands signaux, milieu de bande.

 3.a) Petits signaux : entrée 5 mV d'amplitude, 10 kHz.



Interprétation :

Le signal d'entrée est appliqué à $t = 25 \mu s$. Cela permet de lire facilement les potentiels de polarisation.

Le potentiel de Drain est porté par une composante continue de 8,45 V, ce que donnait la polarisation.

X Values	200.000u	250.000u	-50.000u
V(D)	8.4527	8.4501	2.5721m

En plaçant les curseurs sur les valeurs crête (séparées par une demi période, soit $50 \mu s$), on peut mesurer l'amplification : $A_{v1} = 2,5721 \text{ mV} / 10 \text{ mV} = 0,257$ (en opposition de phase avec l'entrée).

De même, pour le potentiel C_2 . Polarisation 4,894 V, et 180 mV càc, soit $A_{v1} \times A_{v2} = - 18$, d'où $A_{v2} = 69,9$.

X Values	200.000u	250.000u	-50.000u
V(C2)	4.9871	4.8073	179.854m


La sortie du montage complet présente un signal de 174 mV càc, soit $A_v = 17,4$ (en opposition de phase avec l'entrée).

X Values	200.000u	250.000u	-50.000u
V(out)	86.730m	-87.185m	173.916m

On retrouve bien sûr les valeurs établies en réponse harmonique, car on travaille en petits signaux, et les équations qui gèrent le circuit apparaissent comme linéaires.

Remarque : en affichant le graphe $17.5 * V(in)$ on obtient un sinusoïde qui se superpose à $V(out)$.

 3.b) Grands signaux, entrée 50 mV d'amplitude, 10 kHz.



Interprétation :

Avec une amplitude de 50 mV en entrée, soit 100 mV càc, on a, en sortie V(out) une sinusoïde qui présente une légère distorsion et qui délivre 1,744 V càc, soit une amplification en tension apparente de 17,44.

En conclusion, ce montage présente, pour une amplitude d'entrée inférieure à 50 mV environ, une amplification en tension de - 17,5, soit une amplitude maximale en sortie de 0,87 V sur 50 Ω avant distorsion. La bande passante est [21 Hz ; 2,85 MHz].

L'étude théorique et les simulations montrent 2 défauts évidents : l'étage d'entrée qui n'amplifie pas la tension, mais qui atténue, et l'étage de sortie qui présente une impédance d'entrée qui pénalise l'amplification du deuxième étage, et sa polarisation. Ce schéma peut être amélioré.

4) Pistes d'améliorations

On respecte l'esprit du schéma d'origine, notamment en utilisant les mêmes transistors. On exploite la série E24 pour les résistances, sauf pour R₅.

4.a) Les modifications du schéma

- on intercale un émetteur suiveur entre l'étage 1 et l'étage 2.

De ce fait, l'impédance ramenée par Q₂ est beaucoup plus grande, et A_{v1} augmente.

- on place un Darlington sur l'étage de sortie, afin que Q₃ soit à « super β ».


La conséquence directe est un courant de base (polarisation et dynamique) β fois plus faible, et donc de moins perturber l'étage Q₂, ce qui fait augmenter A_{v2}. On réalise le Darlington avec un autre 2N 3904.

Cela nécessite de modifier les valeurs numériques des résistances, afin de réajuster la polarisation.

On conserve la nomination J₁, Q₂, Q₃ d'origine.

On appelle Q₅ le transistor connecté à J₁ et on appelle Q₄, l'associé à Q₃, qui forme le Darlington.

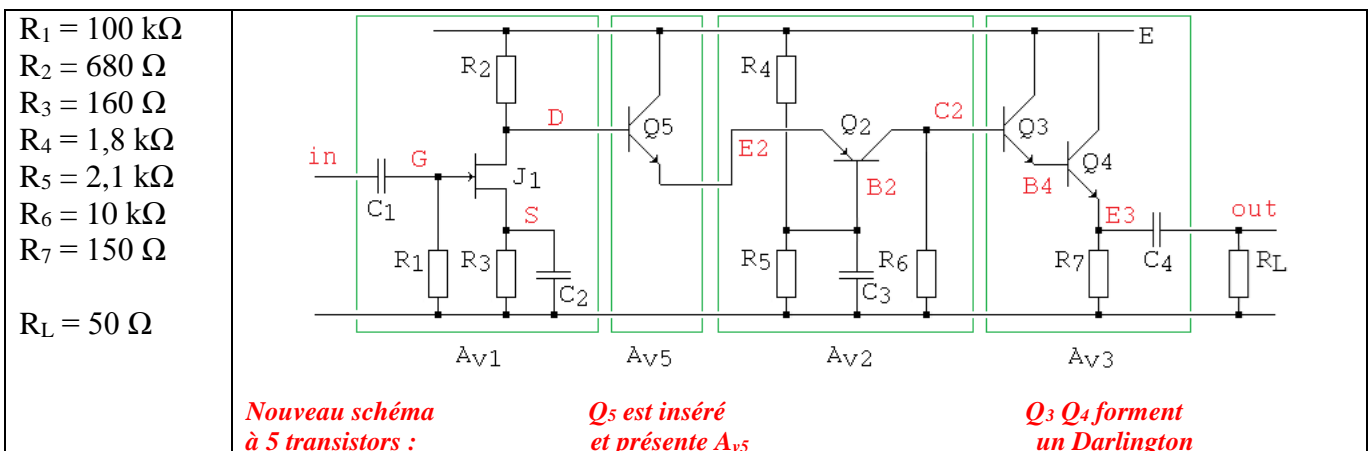On conserve les termes A_{v1}, A_{v2}, A_{v3} précédents.



4.a) Polarisation (annexe 5 fichier ampli_j_4bip.cir)

La polarisation de J₁ fixe le potentiel de D, et, par conséquence, celui de E2, séparé de V_{BE5}. Pour éviter de faire rentrer Q₂ en saturation, il faut avoir |VCE2| > |VCEsat|, c'est à dire le potentiel C2 suffisamment faible, ce qui est contradictoire avec une large dynamique de tension en E3, d'où en v(out). Le schéma présenté est le fruit de plusieurs essais de valeurs numériques des résistances. Il a été privilégié ici de maximiser l'amplification en tension et non la dynamique de sortie.

		NAME	Q5	Q2	Q3	Q4
		MODEL	Q2N3904	Q2N3906	Q2N3904	Q2N3904
		IB	4.52E-06	-3.17E-06	1.62E-06	1.83E-04
		IC	5.87E-04	-5.88E-04	1.82E-04	2.97E-02
		VBE	6.50E-01	-6.91E-01	6.19E-01	7.61E-01
		VBC	-4.19E+00	6.02E-01	-6.14E+00	-6.76E+00
		VCE	4.84E+00	-1.29E+00	6.76E+00	7.52E+00
NAME	J1	BETADC	1.30E+02	1.85E+02	1.12E+02	1.62E+02
MODEL	MPF102	GM	2.25E-02	2.25E-02	7.00E-03	8.90E-01
ID	6.16E-03	RPI	6.69E+03	8.15E+03	1.88E+04	1.57E+02
VGS	-9.86E-01	RX	1.00E+01	1.00E+01	1.00E+01	1.00E+01
VDS	6.82E+00	RO	1.33E+05	3.28E+04	4.42E+05	2.72E+03
GM	5.10E-03	CBE	1.32E-11	1.77E-11	8.39E-12	2.79E-10
GDS	1.22E-05	CBC	2.03E-12	6.93E-12	1.84E-12	1.79E-12
CGS	1.88E-12	CJS	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00	0.00E+00
CGD	7.28E-13	BETAAC	1.50E+02	1.84E+02	1.32E+02	1.40E+02

On remarque que |VCE2| n'est que de 1,29 V.

4.c) Analyse harmonique, bande passante

On peut reprendre le schéma donné en page 3.

- L'insertion de Q₅ permet d'isoler l'étage J₁ de Q₂.

Néanmoins Q₅ ramène sur le Drain de J₁ une impédance $\beta_5 \times 1/g_{m2} = 150 \times 1 / 0,0225 = 6,6 \text{ k}\Omega$

On pose $R'_D = \frac{R_2 (\beta_5/g_{m2})}{R_2 + (\beta_5/g_{m2})} = \frac{680 \times 6,6k}{680 + 6,6k} = 616 \Omega$.

L'amplification A_{v1} est alors $\boxed{-g_{m1} R'_D} = -5,1 \cdot 10^{-3} \times 616$ soit $\boxed{A_{v1} = -3,14}$.

- Comme vu précédemment, l'étage Q₂ présente une impédance d'entrée 1/g_{m2}.

Il s'ensuit que A_{v5}, amplification de l'étage Q₅, en est : $\boxed{\frac{g_{m5} \cdot 1/g_{m2}}{1 + g_{m5} \cdot 1/g_{m2}}}$.

Le courant continu qui passe dans Q₅ passe également dans Q₂.

Comme $g_m = I_C / V_T$, nous aurons $g_{m2} = g_{m5}$ d'où, par conséquence, $\boxed{A_{v5} = 0,5}$.

On peut remarquer que l'amélioration créée par Q₅ est entachée d'une atténuation de 2.

La présence de r₀ ne peut pas être négligée. L'annexe 3 donne le calcul de l'amplification en tension de la base commune.


- L'étage central fournit donc $\boxed{A_{v2} = R_6 \left(\frac{g_m + \frac{1}{r_0}}{1 + \frac{R_6}{r_0}} \right)}$, soit $10 \text{ k} \left(\frac{0,0225 + \frac{1}{32,8 \text{ k}}}{1 + \frac{10 \text{ k}}{32,8 \text{ k}}} \right) : \boxed{A_{v2} = 172,7}$.

- L'insertion de Q₄ améliore l'impédance d'entrée de l'étage de sortie. On conserve $\boxed{A_{v3} = 1}$.

L'amplification en tension attendue est A_{v1} x A_{v5} x A_{v2} x A_{v3}.

Soit respectivement : A_v = - 3,14 x 0,5 x 172,7 x 1 = - 271,1.

La simulation AC confirme ces calculs :

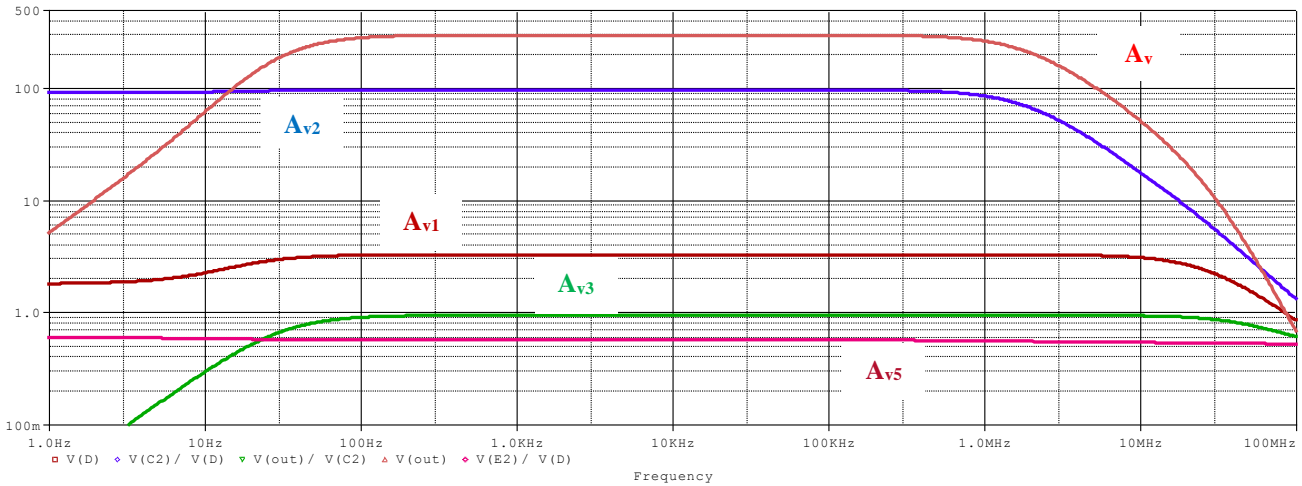

Interprétation :

X Values	10.000K
V(D)	3.2768
V(C2)/ V(E2)	170.959
V(out)/ V(C2)	943.721m
V(out)	298.245
V(E2)/ V(D)	564.142m

Calculé :
 $A_{v1} = 3,14$
 $A_{v2} = 172,7$
 $A_{v3} = 1$
 $A_v = 272,7$
 $A_{v5} = 0,5$

En milieu de bande, les amplifications de chaque étage simulées sont en accord avec les calculs de prédétermination.

→ Ce montage présente une amplification en tension de près de 300, soit 49,5 dB.


La bande passante est sensiblement inchangée par rapport à la version 3 transistors.

Remarque : on peut améliorer la fréquence de coupure basse : en fixant C_4 à 1000 μ F (au lieu de 100 μ F), elle passe à 13,9 Hz.

Cutoff_Lowpass_3dB(V(out))	1.89530meg
Cutoff_Highpass_3dB(V(out))	36.49155

Bande passante : [36 Hz ; 1,9 MHz]

 4.d) Analyse temporelle petits signaux : signal d'entrée 1 mV d'amplitude, 10 kHz.



Interprétation :


Avec une amplification attendue de 300, il faut injecter un très faible signal à l'entrée pour qu'on reste en régime linéaire en sortie. Il a été choisi une amplitude de 1 mV, donc 2 mV càc. Le signal d'entrée est appliqué à $t = 25 \mu s$. On lit ainsi les potentiels de polarisation.

- Le potentiel de Drain est polarisé à 7,8064 V. Une sinusoïde se superpose avec une variation crête à crête de 6,55 mV, en opposition de phase. On déduit $A_{v1} = -3,275$.
- En C2, le potentiel continu est 5,8629 V. La variation càc est 631,7 mV, soit $A_{v5} \times A_{v2} = 631,7 / 6,55 = 96,44$
- En E3, le potentiel continu est 4,4822 V. La variation est de 596 mV. Le Darlington a donc $A_{v3} = 596/631,7 = 0,94$.

X Values	200.000u	250.000u	-50.000u
V(E3)	4.7880	4.1923	595.733m
V(C2)	6.1853	5.5537	631.662m
V(D)	7.8097	7.8031	6.5494m

2 curseurs permettent de mesurer les variations crête à crête.

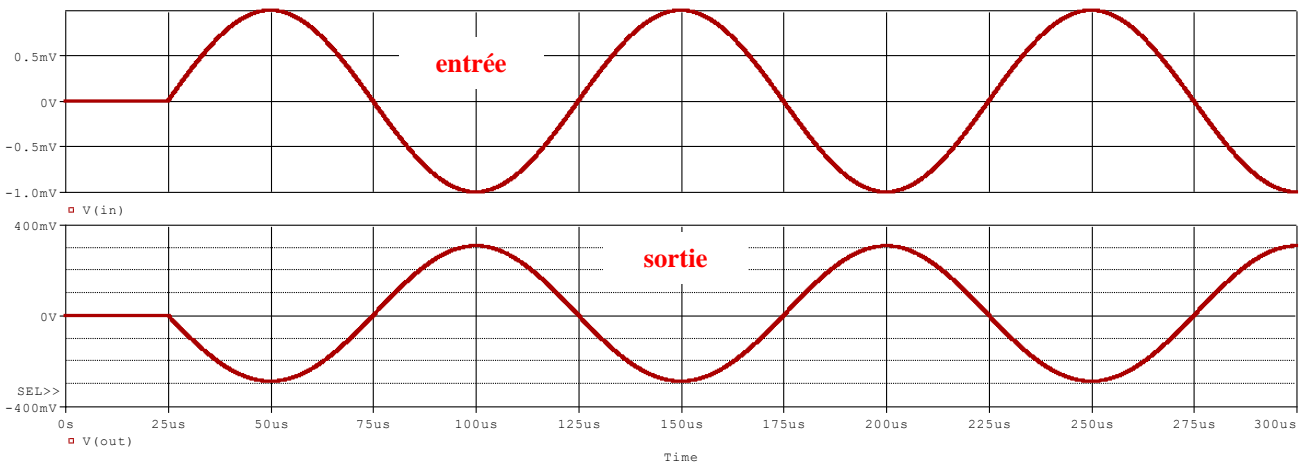
Comme nous sommes en petits signaux, les valeurs issues de ce run sont en parfaite cohérence avec le run AC. Observons maintenant entrée et sortie de tout le montage :



Interprétation :

L'amplification en tension globale se lit facilement : 2 mV càc en entrée, 600 mV càc en sortie, en opposition de phase : $A_v = -300$.

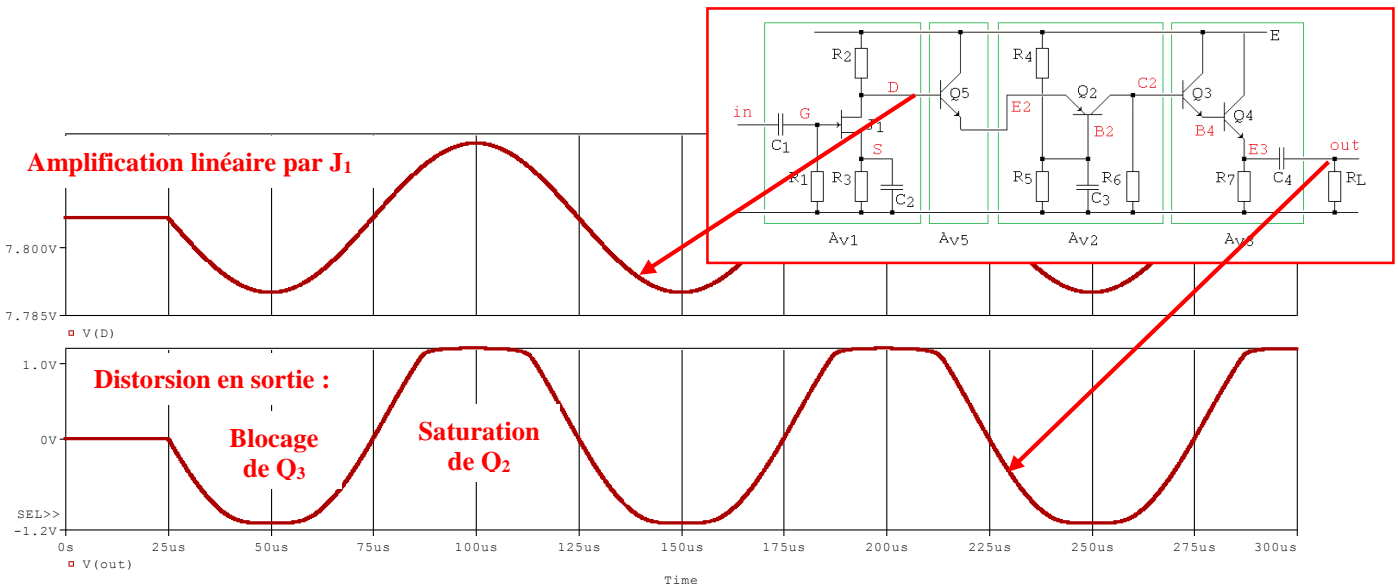4.e) Analyse temporelle grands signaux : 5 mV d'amplitude, 10 kHz.



Interprétation :

En injectant une sinusoïde de 5 mV d'amplitude, l'étage d'entrée ne présente pas de distorsion. Il fournit en **D** une sinusoïde de 32,9 mV càc, ce qui reste dans le domaine petits signaux devant la dynamique de tension possible en **D**.

Avec 10 mV càc en entrée, on déduit une amplification de 3,29 : on retrouve la valeur de A_{v1} .

Par contre, une nette déformation se présente en sortie du montage complet. Celle-ci s'explique pour 2 raisons :

- Le blocage de Q_3 , V_{BE3} descend sous 500 mV, visualisable par $V(C2) - V(B4)$,
- Saturation de Q_2 , V_{CE2} atteint 60 mV, visualisable par $V(C2) - V(E2)$.

La déformation du signal de sortie se manifeste quand l'amplitude de l'entrée dépasse 3 mV, soit environ 0,9 V en sortie.

En conclusion, ce montage présente, pour une amplitude d'entrée inférieure à 3 mV environ, une amplification en tension de - 300, soit une amplitude maximale en sortie de 0,9 V sur 50 Ω avant distorsion. La bande passante est [36 Hz ; 1,9 MHz].

Conclusion

A partir d'un schéma trouvé sur le Net, cet article a présenté une synthèse, sur un seul montage, de plusieurs connaissances de l'électronique analogique. Les simulations ont confirmé les calculs faits « à la main ».

Le schéma d'origine est simple, mais les inconvénients cités le rendent peu intéressant. Le passage à la version à 5 transistors est une vraie évolution, et il forme un bel exemple pédagogique de différents chapitres de l'électronique analogique.

Remarquons néanmoins qu'il n'y a pas un aspect industriel dans cette étude :

Les valeurs des paramètres I_{DSS} , V_{GSoff} du JFET n'étant pas garanties, un changement de composant peut nécessiter de modifier la polarisation.

De plus, il n'a pas été étudié la robustesse vis à vis de la tension d'alimentation. Par exemple, un écart de cette dernière modifie – faiblement – le courant circulant dans R_2 , ce qui a néanmoins pour conséquence de modifier les courants de polarisation des 4 transistors bipolaires. Et par la suite, l'amplification en tension.

On pourrait également analyser la conséquence d'un changement de température, qui agit sur les courants de repos, et donc sur l'amplification...

Annexe 1

Point de polarisation

Résolution de : $I_{DSS} (1 - \frac{V_{GS}}{V_{GSoff}})^2 = -\frac{V_{GS}}{R_3}$

En développant et ordonnant, on obtient le trinôme :


$V_{GS}^2 \frac{I_{DSS}}{V_{GSoff}^2} + V_{GS} (\frac{1}{R_3} - 2 \frac{I_{DSS}}{V_{GSoff}}) + I_{DSS} = 0$. Que l'on peut écrire simplement : $a v^2 + b v + c = 0$.

On pose classiquement : $\Delta = b^2 - 4 a c$. Les racines sont donc : $\frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2 a}$.

 A. N. : $I_{DSS} = 12,09 \text{ mA}$, $V_{GSoff} = -3,41 \text{ V}$ $R_3 = 180 \Omega$.

D'où : $a = 0,00104$ $b = 0,0126$ $c = 0,01209$
 $\Delta = 10,965 \cdot 10^{-5}$ solution : $V_{GS} = -1,046 \text{ V}$ d'où $I_D = 5,8 \text{ mA}$.

(l'autre solution est éliminée : correspond à l'autre intersection, placée en pointillé ci-contre)



non à l'échelle

Annexe 2

Calcul de g_m , pente de la caractéristique $I_D = f(V_{GS})$, au point de polarisation :


$g_m = \frac{dI_D}{dV_{GS}} = -2 \frac{I_{DSS}}{V_{GSoff}} (1 - \frac{V_{GS}}{V_{GSoff}})$, soit $-2 \frac{12,09 \text{ m}}{-3,41} (1 - \frac{-1,046}{-3,41}) = 4,916 \text{ m}\Omega^{-1}$.

Remarque : il est très fréquent d'avoir la valeur numérique de g_m (en Ω^{-1}) proche de celle de I_D (en A).


Remarque : Comme illustré sur le graphe, pour bénéficier d'une valeur élevée à g_m , il est préférable de travailler à I_D proche de I_{DSS} , c'est à dire $|V_{GS}|$ proche de 0 V. Par contre, cela réduit la dynamique de tension applicable à l'entrée.

Annexe 3 :

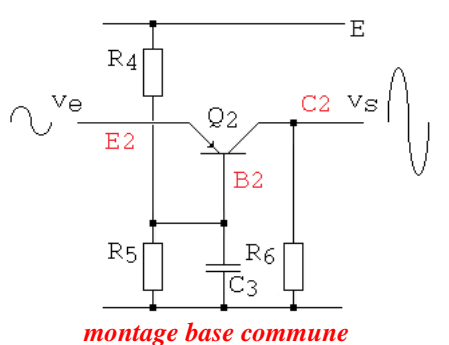**amplification en tension
du montage
base commune
en tenant compte de r_0 .**



montage base commune

 

*schéma équivalent en dynamique,
petits signaux*

La polarisation assure, à chaque électrode, un potentiel continu.

Autour des potentiels continus en E2 et C2, des signaux variables sont présents, respectivement v_e , v_s , pour signifier entrée et sortie de cet étage.

Le modèle du transistor est classiquement une source de courant i_c commandée par une tension v_{eb} , soit ici, $i_c = g_m v_e$, car la base est au 0 V dynamique.

Pour modéliser l'imperfection de la source de courant émetteur - collecteur, la résistance r_0 est ajoutée.

La tension v_s s'écrit : $v_s = R_6 (i_c + i_{r0})$ où $i_c = g_m v_e$ et $i_{r0} = (v_e - v_s) / r_0$

En développant, on a : $v_s = R_6 g_m v_e + R_6 \frac{v_e}{r_0} - R_6 \frac{v_s}{r_0}$ soit : $v_s (1 + \frac{R_6}{r_0}) = v_e R_6 (g_m + \frac{1}{r_0})$

Il vient alors : $\frac{v_s}{v_e} = R_6 \frac{g_m + \frac{1}{r_0}}{1 + \frac{R_6}{r_0}}$

Remarque : si $r_0 \rightarrow \infty$, $\frac{v_s}{v_e}$ tend vers $g_m R_6$.

Annexe 4 : fichier. `ampli_j_2bip.cir`, *prêt à simuler*

<pre>Amplificateur à 3 transistors * fichier ampli_j_2bip.cir * circuit .LIB eval.lib .LIB JFET.lib VCC A 0 DC=12 Vin in 0 sin(0 5m 10k 25u 0 0) AC=1 C1 in G 10uF R1 G 0 100k J1 D G S MPF102 ; D G S R2 A D 560 R3 S 0 180 C2 S 0 100uF</pre>	<pre>Q2 C2 B2 D Q2N3906 ; PNP C B E R4 A B2 1.8k C3 B2 0 10uF R5 B2 0 3.3k R6 C2 0 15k Q3 A C2 E3 Q2N3904 ; NPN C B E R7 E3 0 150 C4 E3 out 100uF RL out 0 50 .OP .AC DEC 100 1 100MEG .TRAN 10ns 300us 0 10ns .probe .END</pre>
---	--

Annexe 5 : fichier. `ampli_j_4bip.cir`, *prêt à simuler*

<pre>Amplificateur à 5 transistors * fichier ampli_j_4bip.cir * circuit .LIB eval.lib .LIB JFET.lib Valim A 0 DC=12 Vin in 0 sin(0 1m 10k 25u 0 0) AC=1 C1 in G 10uF R1 G 0 100k J1 D G S MPF102 ; D G S R2 A D 680 R3 S 0 160 C2 S 0 100uF Q5 A D E2 Q2N3904 ; NPN C B E</pre>	<pre>Q2 C2 B2 E2 Q2N3906 ; PNP C B E R4 A B2 1.8k R5 B2 0 2.1k C3 B2 0 10uF R6 C2 0 10k Q3 A C2 B4 Q2N3904 ; NPN C B E Q4 A B4 E3 Q2N3904 ; NPN C B E R7 E3 0 150 C4 E3 out 100uF RL out 0 50 .OP .AC DEC 100 1 100MEG .TRAN 10ns 300u 0 10ns .probe .END</pre>
--	---

articles 1 à 43 : sur le livre

Tableau récapitulatif des articles PDF disponibles sur ce site

n°	titre	lien présentation	lien direct article
	Guide d'installation et d'emploi simplifié	présentation	document PDF
44	Exemples basiques et des exercices...	présentation	document PDF
45	Un exemple de circuit passif	présentation	document PDF
46	Un oscillateur Colpitts	présentation	document PDF
47	Compensation en fréquence des amplificateurs opérationnels	présentation	document PDF
48	Un amplificateur à transistors bipolaires	présentation	document PDF
49	Une bascule D Flip Flop CMOS	présentation	document PDF
50	Une porte XOR à transistors MOS	présentation	document PDF
51	Un VCO à 12 transistors MOS	présentation	document PDF
52	Une PLL à moins de 20 transistors MOS	présentation	document PDF
53	Un oscillateur à résistance négative	présentation	document PDF
54	Une charge électronique	présentation	document PDF
55	Un amplificateur en classe C	présentation	document PDF
56	Le monostable 74 123	présentation	document PDF
57	Un amplificateur en classe D	présentation	document PDF
58	Le transformateur en linéaire	présentation	document PDF
59	La loi d'ohm thermique	présentation	document PDF
60	Le transformateur en non linéaire	présentation	document PDF
61	Robustesse d'un oscillateur en anneau	présentation	document PDF
62	Une alimentation stabilisée	présentation	document PDF
63	Modélisation d'un haut-parleur	présentation	document PDF
64	Un synthétiseur de fréquence	présentation	document PDF
65	Un ampli audio de Sparkfun	présentation	document PDF
66	Simulation logique et analogique	présentation	document PDF
67	Un oscillateur à relaxation	présentation	document PDF
68	Lecteur de TAG RFID 125 kHz	présentation	document PDF
69	Diagramme de l'œil avec Pspice	présentation	document PDF
70	Un amplificateur hautes fréquences	présentation	document PDF
71	Une bizarrerie enfin expliquée...	présentation	document PDF
72	Comprendre le paramétrage de la FFT	présentation	document PDF
73	La relation de Bennett	présentation	document PDF
74	Simuler un circuit à plus de 20 transistors avec PSpice Eval	présentation	document PDF
75	Une horloge biphase sans recouvrement	présentation	document PDF
76	Quelques simulations sur la diode	présentation	document PDF
77	Un ampli classe A, avec transformateur de sortie	présentation	document PDF
78	Des stimuli pour PSpice	présentation	document PDF
79	Simuler le TL431 : zener ajustable	présentation	document PDF
80	Un ADC flash	présentation	document PDF
81	Une chaine d'acquisition : S&H, ADC, DAC	présentation	document PDF
82	Un amplificateur 50 MHz	présentation	document PDF
83	Un dérivateur non inverseur	présentation	document PDF
84	Un amplificateur bipolaire avec push pull CMOS	présentation	document PDF
85	Rôle des répéteurs logiques dans un circuit intégré	présentation	document PDF
86	Un driver logique CMOS pour charge 50 ohms	présentation	document PDF
87	Des triggers de Schmitt et des applications	présentation	document PDF
88	Un filtre gaussien analogique	présentation	document PDF
89	Un générateur de bruit rose	présentation	document PDF

90	Un anémomètre à fil chaud : simulation comportementale	présentation	document PDF
91	Un oscillateur à pont de Wien stabilisé par CTN	présentation	document PDF
92	L'emballage thermique d'une diode	présentation	document PDF
93	Les puissances dans un amplificateur	présentation	document PDF
94	Asservissement de puissance dans une résistance	présentation	document PDF
95	Asservissement de la puissance émise par une antenne radio	présentation	document PDF
96	Un driver de LED de puissance	présentation	document PDF
97	Exploiter Pspice pour simuler des filtres numériques	présentation	document PDF
98	Un filtre en cosinus surélevé avec Pspice	présentation	document PDF
99	Effet de la température sur un amplificateur en classe A	présentation	document PDF
100	Un amplificateur à transistors JFET et bipolaires	présentation	document PDF
Supplément, hors article :			
mon cours « Electronique pour les communications numériques », polycopié couleur 201 pages en pdf			

[retour à l'écran d'accueil de ce site](#)